

---

# Circuitos electrónicos digitales

**Universidad de Sevilla**

---

# Tema 6

## Unidades aritméticas y lógicas

# Índice

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Introducción

---

- Los sistemas digitales poseen una **gran potencia de cálculo** ya que permiten ejecutar con gran velocidad **operaciones aritméticas y lógicas**
- Una operación aritmética en un computador puede ser realizada de **dos formas**:
  - *hardware*: existe un circuito en el procesador que realiza esa operación (gran velocidad y alto coste)
  - *software*: existe un algoritmo que descompone esa operación en otras más elementales que son realizadas mediante hardware
- Aritmética binaria no entera
  - Coma fija
  - Coma flotante

# Introducción

---

- **Hardware aritmético** en los procesadores:
  - Todos los procesadores poseen al menos un sumador-restador
  - Algunos poseen circuitos para otras operaciones enteras como multiplicación o división.
- **Instrucciones aritméticas** en los procesadores:
  - Los procesadores más simples poseen instrucciones para aritmética entera.
  - Otros poseen instrucciones para aritmética no entera, pudiendo incluso incluir operaciones tan complejas como exponenciales, logaritmos u operadores trigonométricos.

# Introducción

---

- Las principales diferencias entre la forma de operar manual y la de un computador digital son:
  - La base del sistema de numeración es  $B = 2$  (binaria).
  - La forma de representar números con signo normalmente no es con signo-magnitud, sino a través de los complementos (a 2 o a 1).
  - El número de bits de los datos está acotado, lo que introduce errores de desbordamiento, de precisión y de cumplimiento de propiedades algebraicas (algunas operaciones son no cerradas y pueden incumplirse las propiedades asociativas y distributiva).

# Índice

---

- Introducción
- **Aritmética binaria**
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - Suma aritmética

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ +\quad\quad 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline \end{array}$$



# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - Suma aritmética

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0 1 1 0 0   | Acarreo   |
| 1 0 0 1 1 0 | Sumando 1 |
| + 1 1 0 1   | Sumando 2 |
| <hr/>       |           |
| 1 1 0 0 1 1 | Suma      |

# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - Resta

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ -\quad\quad 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline \end{array}$$

# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - Resta

|       |   |   |   |   |   |            |
|-------|---|---|---|---|---|------------|
| 1     | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Minuendo   |
| -     |   | 1 | 1 | 0 | 1 | Sustraendo |
| 1     | 1 | 0 | 0 | 1 |   | Acarreo    |
| <hr/> |   |   |   |   |   |            |
| 0     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Resta      |

# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - Multiplicación

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ \times \quad\quad 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline \end{array}$$

\_\_\_\_\_

- Multiplicación

# Multiplicando Multiplicador

# Multiplicación

# Aritmética binaria

---

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - División

1 0 0 1 1 0

| 1 1 0 1

# Aritmética binaria

- ¿Cómo se realizan las cuatro operaciones básicas?
  - División

Dividendo

$$\begin{array}{r} 100110 \\ - 1101 \\ \hline 01100 \\ - 0000 \\ \hline 1100 \end{array}$$

Resto

$$\begin{array}{r} 1101 \text{ Divisor} \\ 10 \text{ Cociente} \end{array}$$

# Aritmética binaria

---

- Representación de números con signo
  - Signo-Magnitud
  - Complemento a 1
  - Complemento a 2
  - Exceso



# Aritmética binaria

- Representación de números con signo
  - Signo-Magnitud

|                      |       |          |   |   |   |   |     |
|----------------------|-------|----------|---|---|---|---|-----|
|                      |       |          |   |   |   |   |     |
|                      | Signo | Magnitud |   |   |   |   |     |
| + 90 <sub>(10)</sub> | → 0   | 1        | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 0 |
| - 90 <sub>(10)</sub> | → 1   | 1        | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 0 |

- Signo: Positivo (0) ; Negativo (1)
- Representable con n bits:  $[-(2^{n-1} - 1), 2^{n-1} - 1]$
- Doble representación del cero (4 bits): 0000 y 1000

# Aritmética binaria

---

- Representación de números con signo
  - Complemento a 1 (Ca1)
    - Números positivos
      - Igual que en signo-magnitud
      - Ejemplo:  $+90_{(10)} \rightarrow 01011010$
    - Números negativos
      - Se obtiene el Ca1 de su representación como número positivo.
      - Ejemplo:  $-90_{(10)} \rightarrow 10100101$
- Obtención del Ca1: se complementan todos los bits
- Signo: Positivo (0) ; Negativo (1)
- Representable con n bits:  $[-(2^{n-1} - 1), 2^{n-1} - 1]$
- Doble representación del cero (4 bits): 0000 y 1111

# Aritmética binaria

---

- Representación de números con signo
  - Complemento a 2 (Ca2)
    - Números positivos
      - Igual que en signo-magnitud
      - Ejemplo:  $+90_{(10)} \rightarrow 01011010$
    - Números negativos
      - Se obtiene el Ca2 de su representación como número positivo.
      - Ejemplo:  $-90_{(10)} \rightarrow 10100110$
- Obtención del Ca2: comenzando por el LSB, se conservan los bits a cero y el primer uno, complementando el resto.
- Signo: Positivo (0) ; Negativo (1)
- Representable con n bits:  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$
- Representación única del cero (4 bits): 0000

# Aritmética binaria

---

- Representación de números con signo
  - Exceso K (donde K es un número natural)
    - Con n bits permite representar cualquier entero en el rango  $[-K, 2^n - 1 - K]$ .
    - En esta notación, a cualquier entero X se le asigna el mismo código binario que le corresponde al entero  $X + K$  en notación sin signo.
- Representable con n bits:  $(2^n)$  números
- Representación única del cero (4 bits con  $K=8$ ): 1000

# Aritmética binaria

- Representación de números con signo, ejemplo 4 bits

|    | S-M       | Ca1       | Ca2  | Exceso 8 |
|----|-----------|-----------|------|----------|
| 7  | 0111      | 0111      | 0111 | 1111     |
| 6  | 0110      | 0110      | 0110 | 1110     |
| 5  | 0101      | 0101      | 0101 | 1101     |
| 4  | 0100      | 0100      | 0100 | 1100     |
| 3  | 0011      | 0011      | 0011 | 1011     |
| 2  | 0010      | 0010      | 0010 | 1010     |
| 1  | 0001      | 0001      | 0001 | 1001     |
| 0  | 0000/1000 | 0000/1111 | 0000 | 1000     |
| -1 | 1001      | 1110      | 1111 | 0111     |
| -2 | 1010      | 1101      | 1110 | 0110     |
| -3 | 1011      | 1100      | 1101 | 0101     |
| -4 | 1100      | 1011      | 1100 | 0100     |
| -5 | 1101      | 1010      | 1011 | 0011     |
| -6 | 1110      | 1001      | 1010 | 0010     |
| -7 | 1111      | 1000      | 1001 | 0001     |
| -8 | -         | -         | 1000 | 0000     |

# Aritmética binaria

---

- Aritmética en S-M
  - Para obtener la suma de dos números en S-M:
    - Si ambos tienen el mismo signo
      - La magnitud del resultado coincide con la suma de las magnitudes.
      - El bit de signo del resultado es el mismo que el de cualquiera de los sumandos.
    - Si los números tienen distinto signo
      - La magnitud del resultado se obtiene restando la magnitud menor de la mayor.
      - El signo del resultado se corresponde con el signo que tenga la magnitud mayor.
  - En el diseño lógico del circuito se necesitan sumadores, restadores, comparadores, etc.

# Aritmética binaria

- Aritmética en Ca1 y Ca2

- La notación en Ca1 y Ca2 elimina la necesidad de utilizar circuitos restadores y comparadores ya que:

$$A - B = A + (-B)$$

- En Ca1 si  $C_{OUT} = 1$  se añade al resultado

|                  |           |           |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>1</b> 1 0 0 0 | acarreo   | 0 0 1 1 0 | acarreo  |
| 1 1 0 1 0        | -5        | 1 0 0 1 1 |          |
| 1 1 0 0 1        | -6        | + 1       |          |
| 1 0 0 1 1        | -12 (MAL) | 1 0 1 0 0 | -11 (OK) |

- En Ca2 si  $C_{OUT} = 1$  se desprecia

|           |          |
|-----------|----------|
| 1 1 0 1 0 | acarreo  |
| 1 1 0 1 1 | -5       |
| 1 1 0 1 0 | -6       |
| 1 0 1 0 1 | -11 (OK) |

- Esto hace que Ca2 sea la más utilizada

# Índice

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)



# Índice


---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Circuitos sumadores básicos

- Semisumador o Half Adder (HA)
  - Se trata del circuito que suma dos bits.
  - Obtiene como salida el bit de suma y el acarreo.

| $a_i$ | $b_i$ | $C_{i+1}$ | $S_i$ |
|-------|-------|-----------|-------|
| 0     | 0     | 0         | 0     |
| 1     | 0     | 0         | 1     |
| 0     | 1     | 0         | 1     |
| 1     | 1     | 1         | 0     |

 


# Circuitos sumadores básicos

- Semisumador o Half Adder (HA)
  - Una posible implementación mediante puertas lógicas

$$C_{i+1} = a_i \cdot b_i$$


$$S_i = a_i \oplus b_i$$

 

# Circuitos sumadores básicos

- Sumador completo Full Adder (FA)
  - Permite realizar la suma de tres bits simultáneamente.
  - Obtiene como salida el bit de suma y el acarreo.

| $a_i$ | $b_i$ | $C_i$ | $C_{i+1}$ | $S_i$ |
|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0         | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0         | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0         | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1         | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0         | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1         | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 1         | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1         | 1     |

 


# Circuitos sumadores básicos

- Sumador completo Full Adder (FA)
  - Una implementación mediante puertas lógicas

$$C_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot C_i + b_i \cdot C_i$$

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_i$$

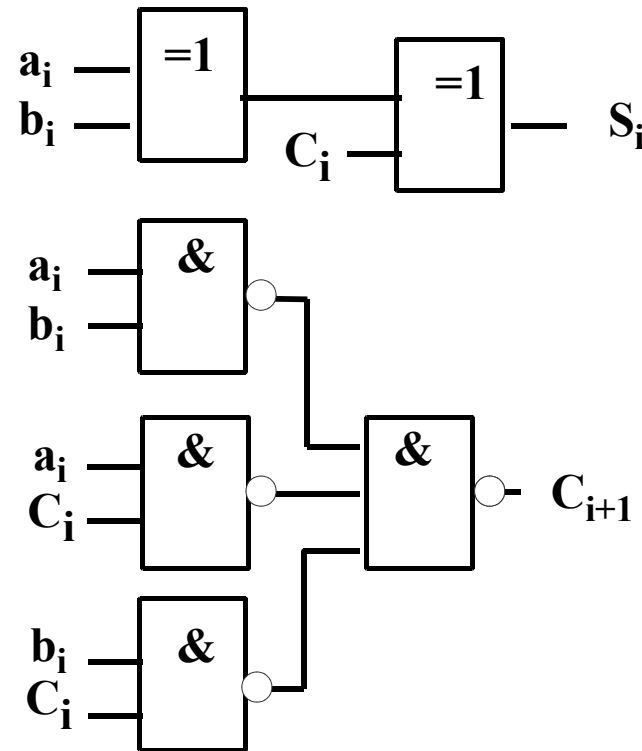


# Circuitos sumadores básicos

- Descripción Verilog de un sumador completo (FA)

```
//////////////////////////////// Sumador FA //////////////////////////////////
```

```
module fa(  
    input x, // primer operando  
    input y, // segundo operando  
    input cin, // acarreo de entrada  
    output z, // salida de suma  
    output cout // acarreo de salida  
);  
  
    assign z = x ^ y ^ cin;  
    assign cout = x & y | x & cin | y & cin;  
  
endmodule // fa
```

 


# Índice

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)
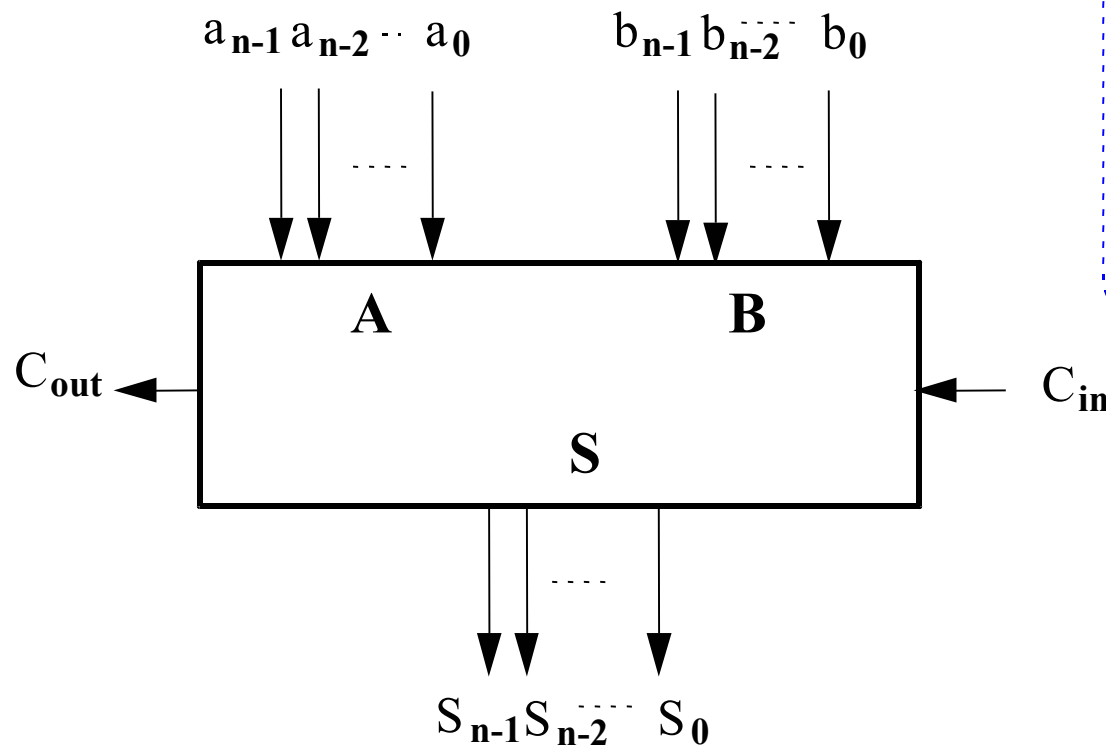
# Sumador de n bits

- Un sumador de **n bits**, es un dispositivo lógico combinacional de **2n+1 entradas y n+1 salidas** que realiza la suma de dos numerales binarios de **n bits**.




$$\begin{array}{r} C_{out} \quad c_{n-1} \dots c_2 \quad c_1 \quad c_0 = C_{in} \\ + \quad a_{n-1} \dots a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\ \quad b_{n-1} \dots b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\ \hline S_{n-1} \quad \dots S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



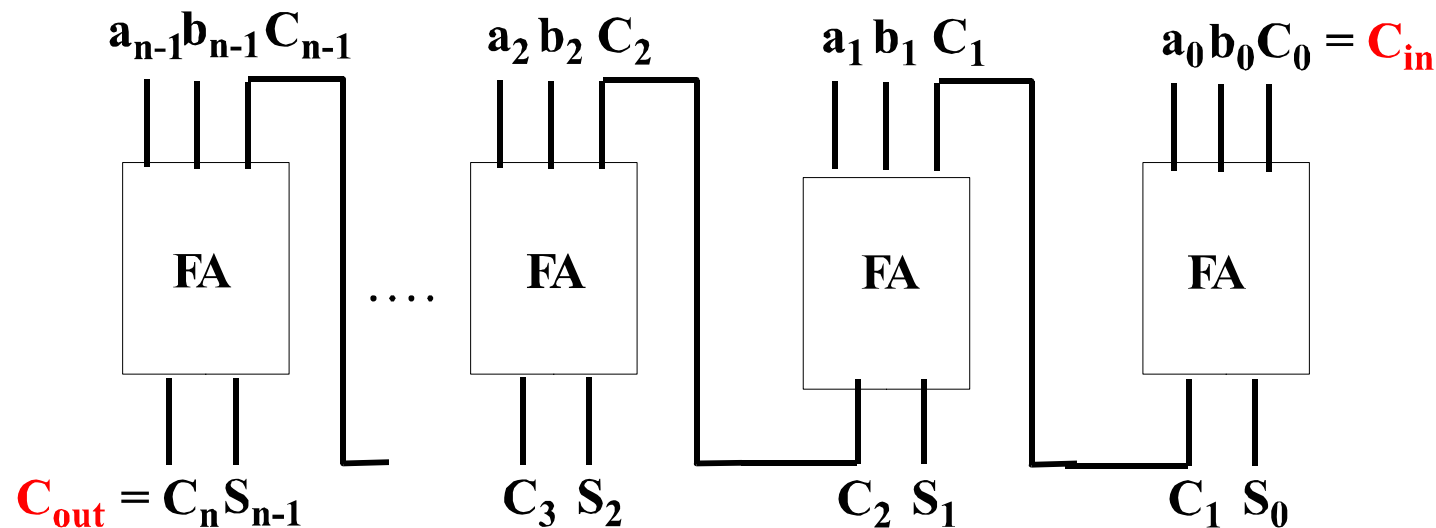
# Sumador de n bits

- Sumador con acarreo serie
  - Es el más intuitivo y tiene un coste razonablemente bajo.
  - También es conocido como **sumador de rizado** o **ripple adder**
  - Se trata de un circuito modular


 
# Sumador de n bits

- Es lento debido a la **propagación** serie del **acarreo**
- **El tiempo** que tarda en realizarse una suma **crece linealmente** con el número de bits



## ● Descripción Verilog de un sumador de 8 bits


```
//////////////////////////////// // Sumador 8 bits con FA // //////////////////////////////////
module adder8_e(
    input [7:0] a, // primer operando
    input [7:0] b, // segundo operando
    input cin, // acarreo de entrada
    output [7:0] s, // salida de suma
    output cout // acarreo de salida
);
/* Este sumador se construye mediante la conexión en cascada de 8
 * sumadores completos (FA). Cada FA genera un bit del resultado.

 * 'c' es una señal auxiliar para la conexión del acarreo de salida de
una
 * etapa con el acarreo de salida de la etapa siguiente */
wire [7:1] c;

/* El acarreo de entrada del primer FA es el acarreo de entrada del
 * módulo sumador */
    fa fa0 (a[0], b[0], cin, s[0], c[1]);
    fa fa1 (a[1], b[1], c[1], s[1], c[2]);
    fa fa2 (a[2], b[2], c[2], s[2], c[3]);
    fa fa3 (a[3], b[3], c[3], s[3], c[4]);
    fa fa4 (a[4], b[4], c[4], s[4], c[5]);
    fa fa5 (a[5], b[5], c[5], s[5], c[6]);
    fa fa6 (a[6], b[6], c[6], s[6], c[7]);
/* El acarreo de salida del último FA es el acarreo de salida del
 * módulo sumador */
    fa fa7 (a[7], b[7], c[7], s[7], cout);
endmodule // adder8_e
```
 
# Sumador de n bits

- El problema del desbordamiento en la suma de magnitudes
  - Con  $n$  bits el **rango** representable sin signo es  $[0, 2^n - 1]$
  - Si  $A + B > 2^n - 1$ 
    - el resultado no es representable
    - hay desbordamiento (**overflow**)
  - $C_{out}$  señala la existencia de desbordamiento
  - El resultado correcto será el representado por el numeral de  **$n+1$  bits**  $C_{out} S_{n-1} \dots S_0$



# Índice

---


- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Sumador/Restador

- La suma-resta de números con signo
  - Calcular la diferencia  $A-B$  es equivalente a calcular  $A + (-B)$ 
    - la resta aritmética **se reduce a una suma**
    - implica trabajar con **números con signo**

- $\overline{B}_{(CA1)}$  es  $-B_{(CA1)}$

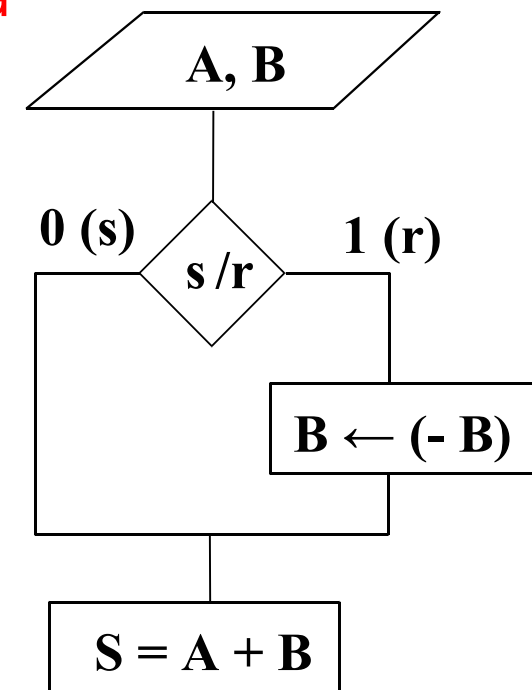- $\overline{B}_{(CA2)} + 1$  es  $-B_{(CA2)}$




# Sumador/Restador

- La suma-resta de números con signo
  - Calcular la diferencia  $A - B$  es equivalente a calcular  $A + (-B)$ 
    - la resta aritmética se reduce a una suma
    - implica trabajar con números con signo



–  $\overline{B}_{(CA1)}$  es  $-B_{(CA1)}$

 –  $\overline{B}_{(CA2)} + 1$  es  $-B_{(CA2)}$


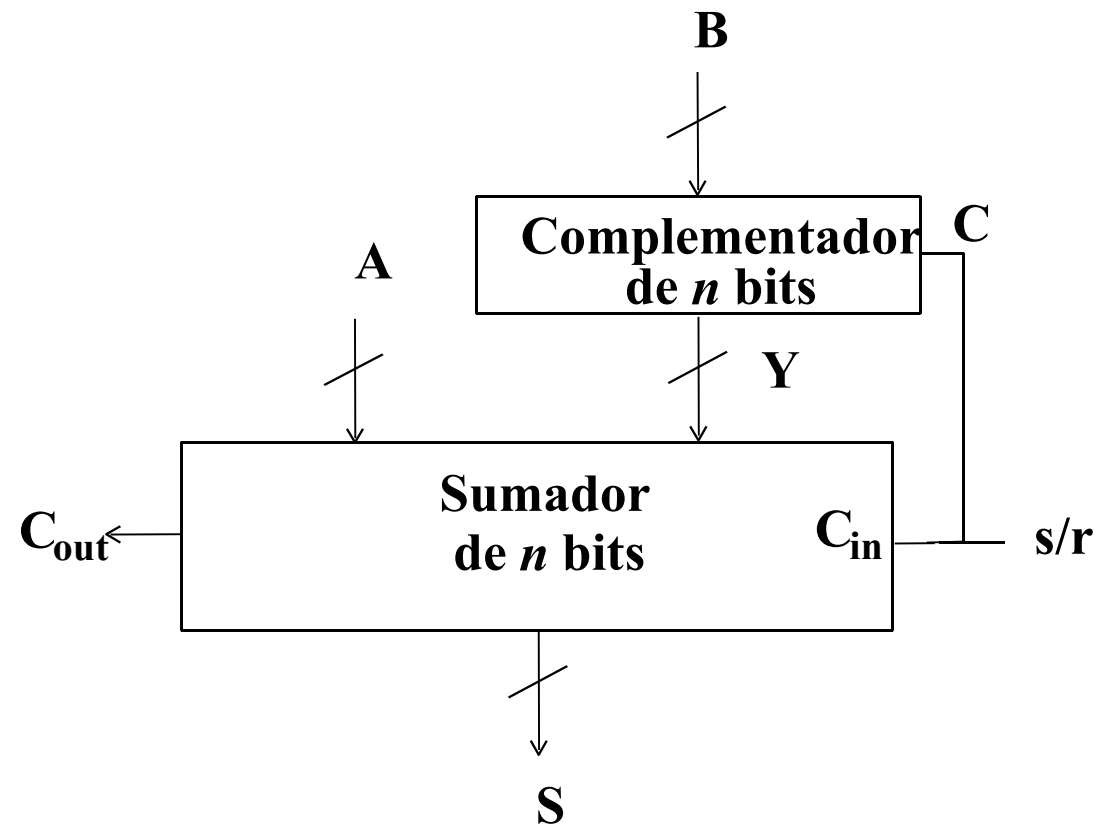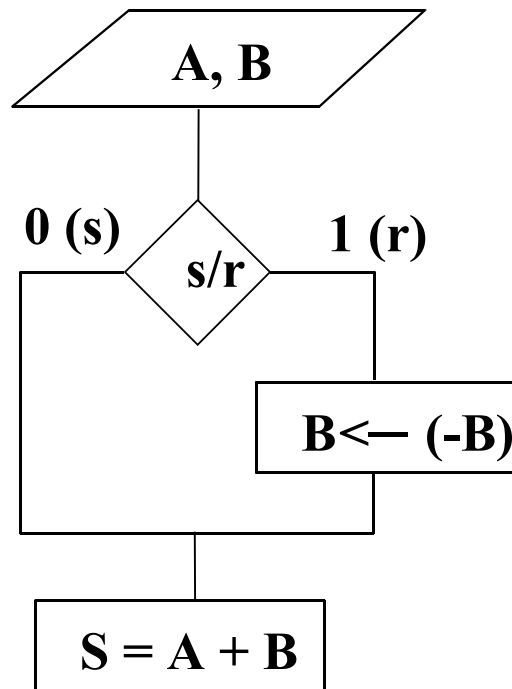
# Sumador/Restador



- La suma-resta de números en complemento a 2
  - En general:  $A - B = A + (-B)$




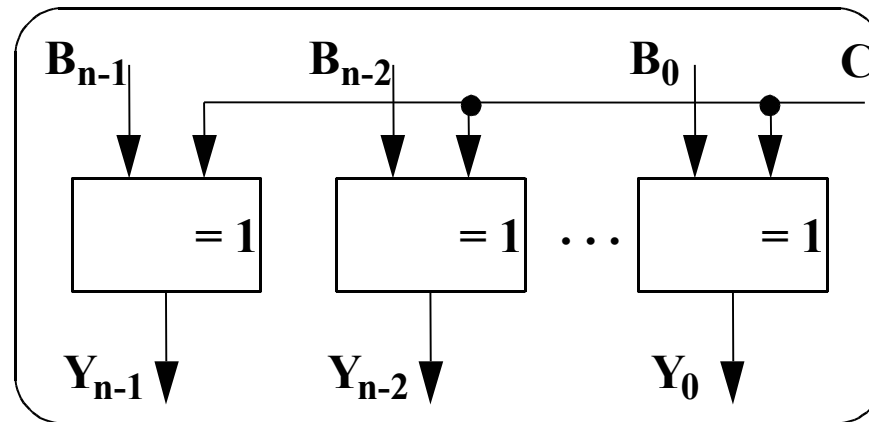 
# Sumador/Restador

- El complementador es simplemente una colección de puertas XOR



# Sumador/Restador

- La suma-resta de números en complemento a 2
  - Utilizaremos la notación complemento a 2 para representar los números positivos y negativos

$$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ 0101 = +5 \\ \hline 1110 = -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ 1111 = -1 \\ \hline 11011 = -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ 0100 = +4 \\ \hline 10000 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 = +5 \\ 0100 = +4 \\ \hline 1001 = -7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 = +3 \\ 0100 = +4 \\ \hline 0111 = +7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ 1010 = -6 \\ \hline 10011 = +3 \end{array}$$

desbordamiento

# Sumador/Restador

---

- El problema del desbordamiento en la suma-resta de números con signo
  - Se pone de manifiesto porque **el bit de signo no es correcto**
  - En caso de desbordamiento, el resultado correcto está representado por el numeral de  $n+1$  bits  $C_{out}S_{n-1} \dots S_0$
  - La detección del desbordamiento se lleva a cabo mediante una señal adicional: **el bit de overflow (V)**

# Sumador/Restador

- El problema del desbordamiento en la suma-resta de números con signo
  - En la suma, el desbordamiento se produce cuando:
    - al sumar dos números positivos se obtiene uno negativo
    - al sumar dos números negativos se obtiene uno positivo



$$\begin{array}{rcccc} C_n & C_{n-1} & & & \\ 0 & 1 & & & \\ + & 0 & a_{n-2} & \dots & a_0 \\ & 0 & b_{n-2} & \dots & b_0 \\ \hline & 1 & S_{n-2} & \dots & S_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} C_n & C_{n-1} & & & \\ 1 & 0 & & & \\ + & 1 & a_{n-2} & \dots & a_0 \\ & 1 & b_{n-2} & \dots & b_0 \\ \hline & 0 & S_{n-2} & \dots & S_0 \end{array}$$

$$V = C_{out} \oplus C_{n-1}$$

# Sumador/Restador

- El sumador restador quedaría:

  

# ● Descripción Verilog de un sumador/restador de n bits

```
//////////////////////////////// // Sumador/Restador // //////////////////////////////////
module sumsub1 (
    input signed [WIDTH-1:0] a, // primer operando
    input signed [WIDTH-1:0] b, // segundo operando
    input op, // operación (0-suma, 1-resta)
    output signed [WIDTH-1:0] f, // salida
    output ov // desbordamiento
);
    parameter WIDTH = 8;
    reg f, ov;
    /* f y ov se declaran como variables (tipo 'reg') porque van a usarse en un procedimiento 'always' */
    always @*
    begin :sub
        /* Definimos una variable local al bloque para realizar la suma con un bit adicional
        * La definición de variables locales es posible sólo si se nombra el bloque ('sub') en * este caso */
        reg signed [WIDTH:0] s;
        /* Aquí, la construcción 'if' hubiera sido igual de efectiva que el 'case' pero, en general, cuando la decisión
        * depende de una sola variable (en este caso 'op') 'case' resulta más claro, especialmente cuando el
        * número de posibles valores de la variable es elevado */
        case (op)
            0:
                s = a + b;
            default:
                s = a - b;
        endcase
        // Salida de desbordamiento
        /* 's' contiene el valor correcto de la operación. La extensión del signo se realiza automáticamente ya que
        * los tipos son 'signed'. El desbordamiento se obtiene: */
        if (s[WIDTH] != s[WIDTH-1])
            ov = 1;
        else
            ov = 0;
        // Salida
        f = s[WIDTH-1:0];
    end
endmodule // sumsub1
```

# Índice

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de n bits
- Sumador/Restador
- Unidad aritmético-lógica (ALU)

# Unidad aritmético-lógica (ALU)


---

- Es el circuito donde se realiza el procesamiento de datos
  - Procesado: operaciones aritméticas y lógicas.  
Normalmente se opera sobre dos datos
  - Usualmente pueden realizar diversas operaciones.  
Para elegir las se incluyen unas señales de selección
  - Además de las salidas que muestran el resultado de la operación, se incluyen otras salidas (*flags*) de estado o de condición.
    - Típicamente son  $C_{out}$ , V, Z (Z=1 si el resultado es 0) y S (signo)



# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Representación gráfica de una ALU

 


# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Ejemplo de una ALU

| $S_2 S_1 S_0$ | Función ALU            |                       |
|---------------|------------------------|-----------------------|
|               | $C_{in} = 0$           | $C_{in} = 1$          |
| 0 0 0         | $F = A$                | $F = A + 1$           |
| 0 0 1         | $F = A + B$            | $F = A + B + 1$       |
| 0 1 0         | $F = A + \bar{B}$      | $F = A + \bar{B} + 1$ |
| 0 1 1         | $F = A - 1$            | $F = A$               |
| 1 0 0         | $F = A \text{ AND } B$ |                       |
| 1 0 1         | $F = A \text{ OR } B$  |                       |
| 1 1 0         | $F = \text{NOT } A$    |                       |
| 1 1 1         | $F = A \text{ XOR } B$ |                       |

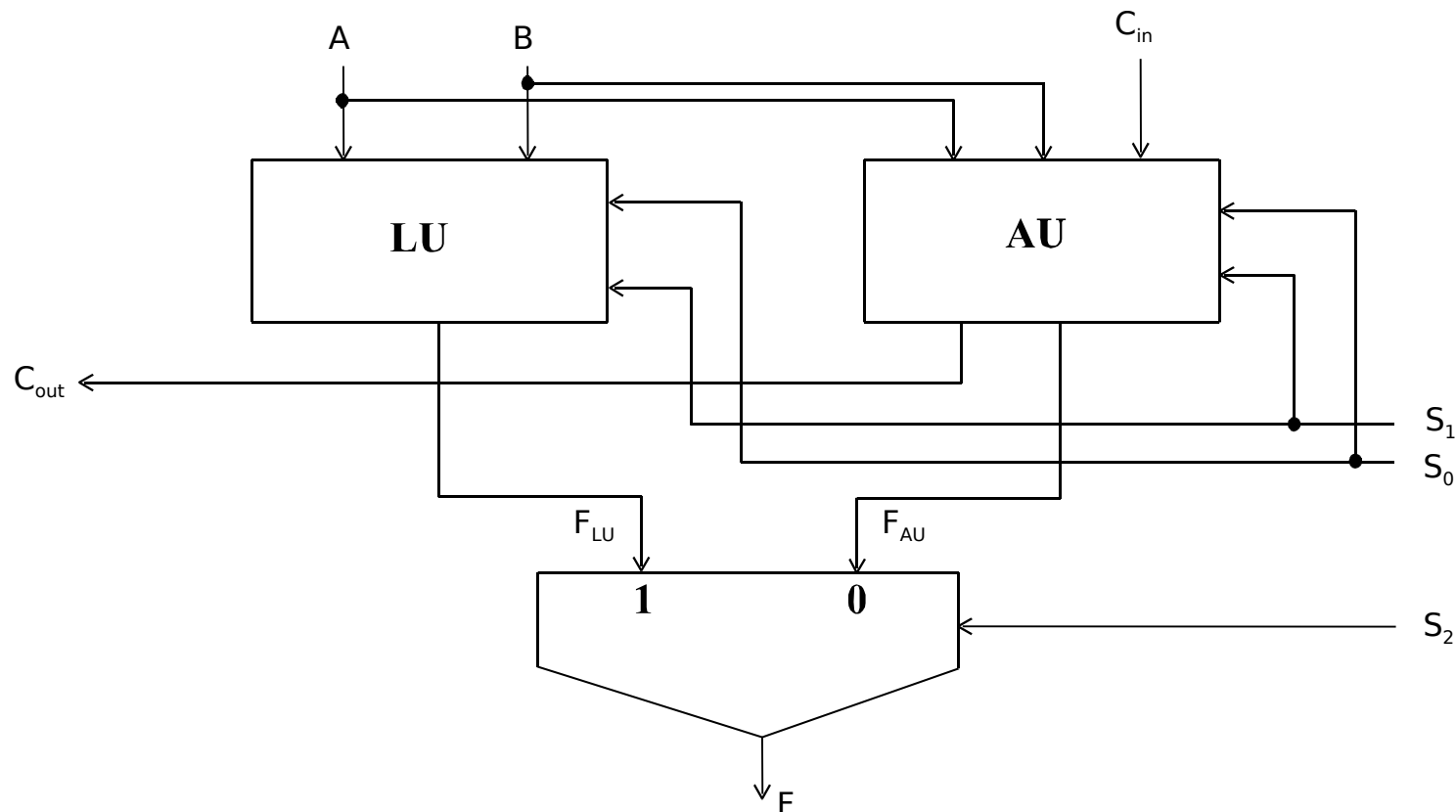
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Realización de una ALU
  - Se separan las partes aritmética (AU) y lógica (LU).



 
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Realización de una ALU
  - Implica la realización de la ALU para cada pareja de bits entrantes (**etapa típica**)



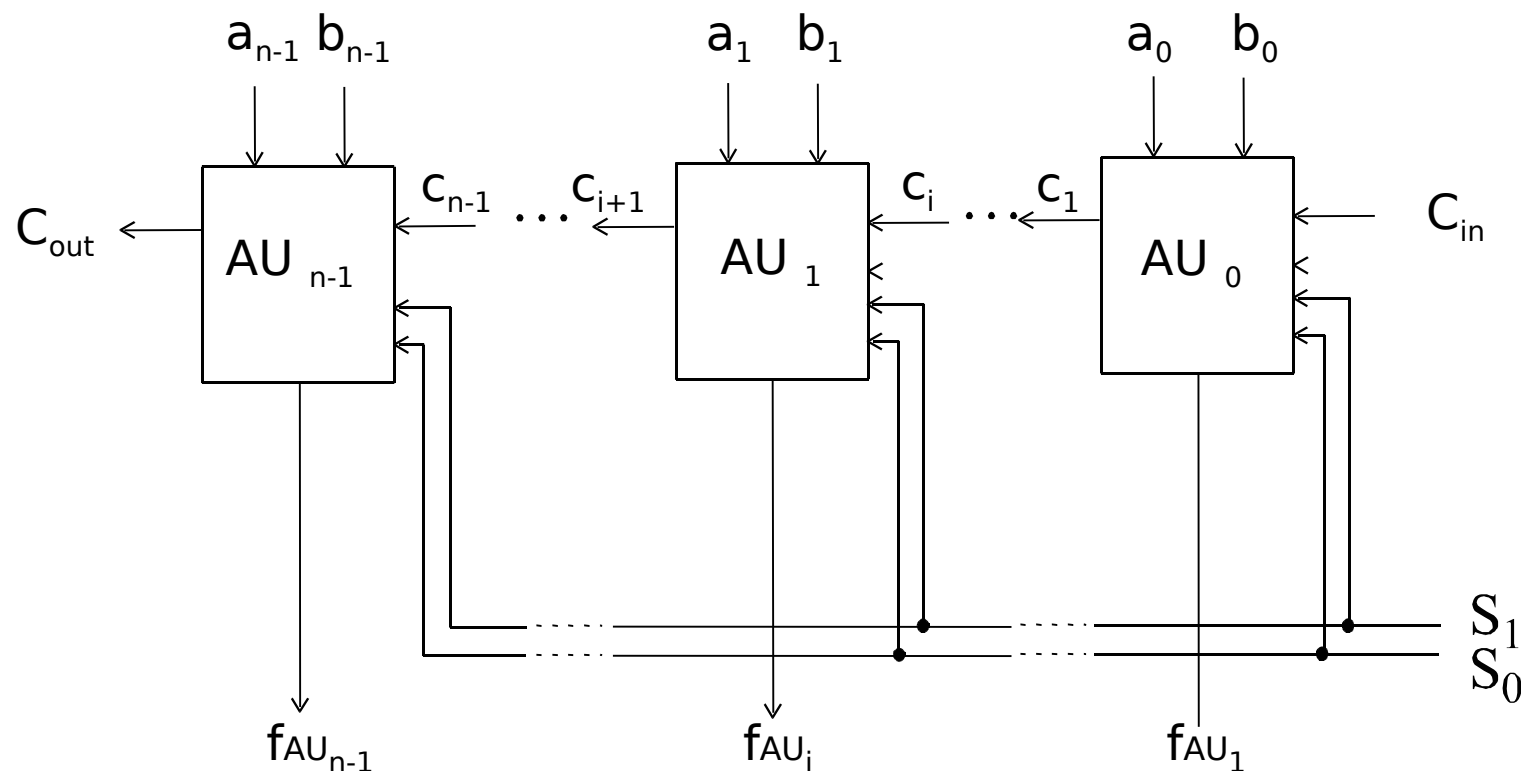
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Realización de la Unidad Aritmética (AU)
  - La AU de  $n$  bits se implementa como cascada de  $n$  módulos de 1 bit (  $n$  etapas típicas):


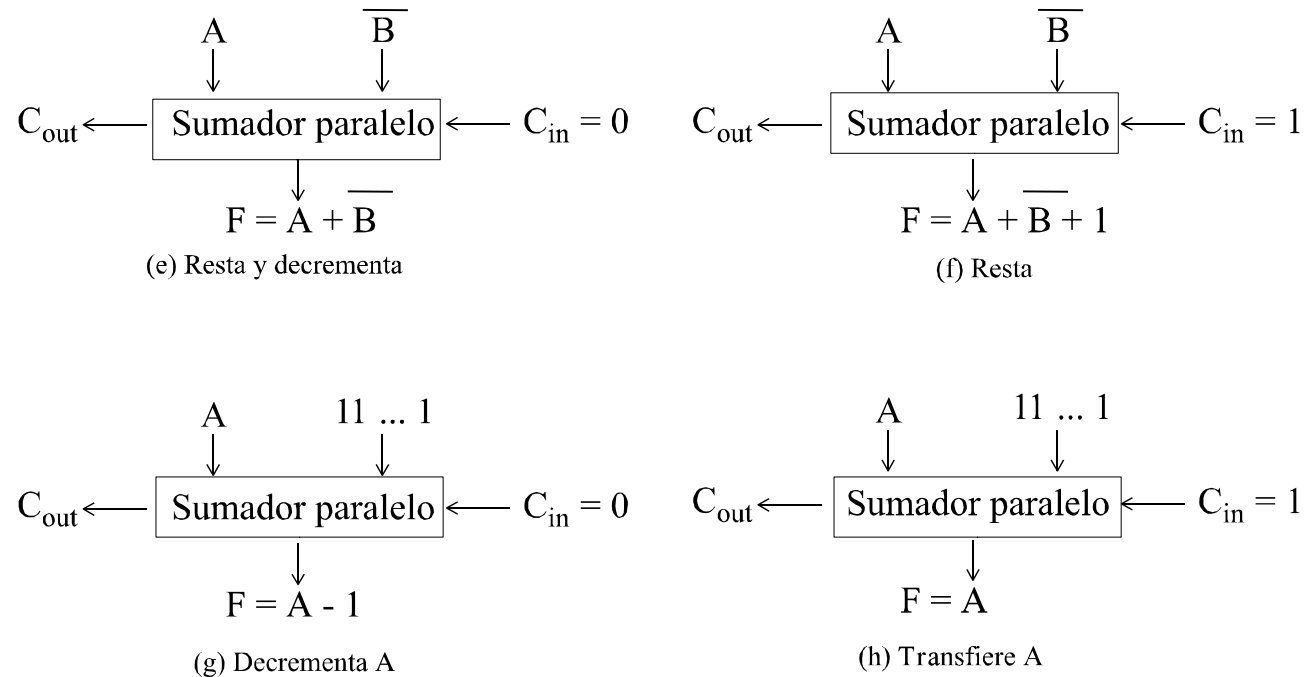
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la **Unidad Aritmética**
  - El bloque aritmético consta básicamente de un sumador.
  - Para obtener las diferentes operaciones se ha de modificar los datos de entrada al sumador




# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética
  - Datos de entrada al sumador

|       |       |       | $C_{in} = 0$                             |                    |                  | $C_{in} = 1$                   |                    |                  |
|-------|-------|-------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| $S_2$ | $S_1$ | $S_0$ | F  | operando izquierdo | operando derecho | F                              | operando izquierdo | operando derecho |
| 0     | 0     | 0     | A  | A                  | 0                | $A + 1$                        | A                  | 0                |
| 0     | 0     | 1     | $A + B$                                  | A                  | B                | $A + B + 1$                    | A                  | B                |
| 0     | 1     | 0     | $A - B - \frac{1}{2} = A + \overline{B}$ | A                  | $\overline{B}$   | $A - B = A + \overline{B} + 1$ | A                  | $\overline{B}$   |
| 0     | 1     | 1     | $A - 1$                                  | A                  | 11...1           | A                              | A                  | 11...1           |
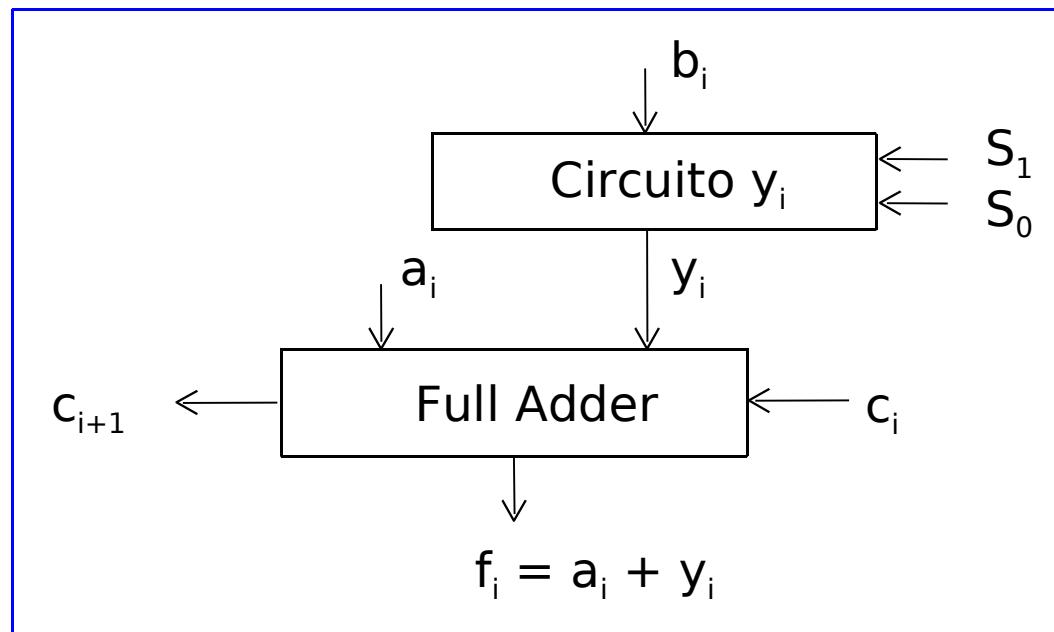
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la Unidad Aritmética
  - Datos de entrada a la celda básica del sumador sumador




| $S_1 S_0$ | $Y_i$            |
|-----------|------------------|
| 0 0       | 0                |
| 0 1       | $b_i$            |
| 1 0       | $\overline{b_i}$ |
| 1 1       | 1                |



# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño del “circuito  $y_i$ ” con puertas lógicas


| $S_1 S_0$ | $Y_i$            |
|-----------|------------------|
| 0 0       | 0                |
| 0 1       | $b_i$            |
| 1 0       | $\overline{b_i}$ |
| 1 1       | 1                |

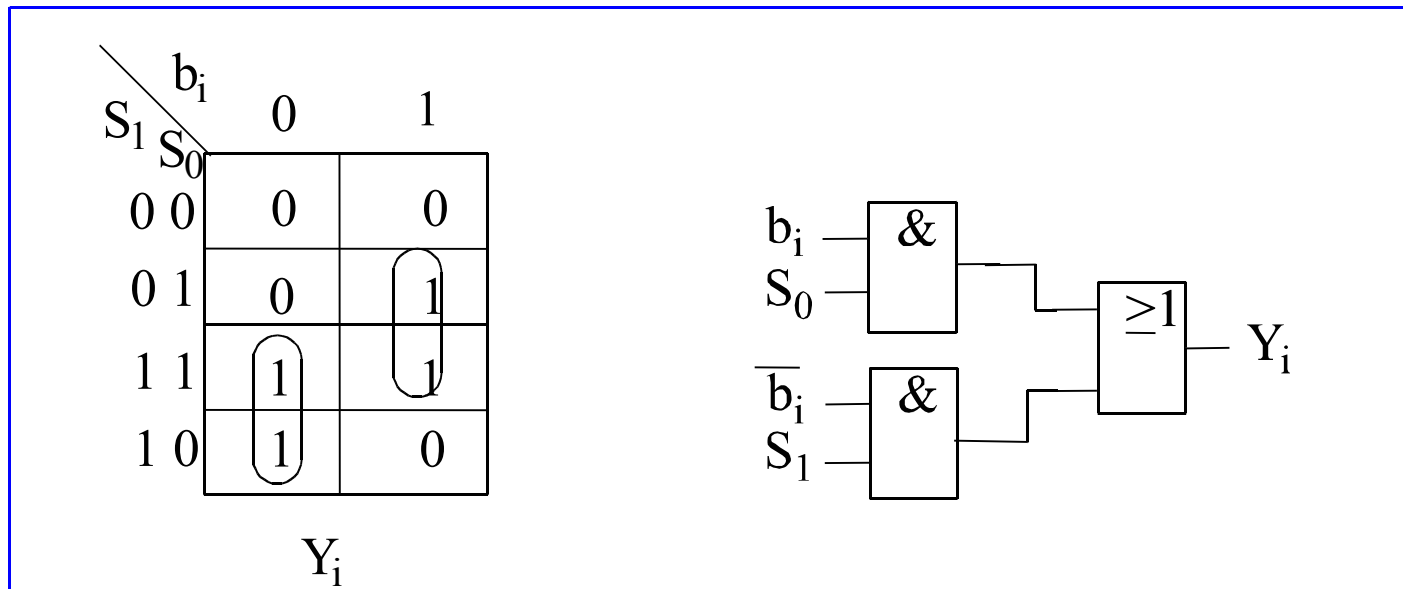

# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño del “circuito  $y_i$ ” con un multiplexor

| $S_1 S_0$ | $Y_i$            |
|-----------|------------------|
| 0 0       | 0                |
| 0 1       | $b_i$            |
| 1 0       | $\overline{b_i}$ |
| 1 1       | 1                |

 


# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- El acarreo de salida nos puede dar una información muy importante

| $S_1$ | $S_0$ | $C_{in}$ |                 | Operación         | $C_{out} = 1$ si         | Comentario  |
|-------|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------|---|
| 0     | 0     | 0        | $F=A$           | Transferir A      | nunca                    | $C_{out} = 0$ siempre   |
| 0     | 0     | 1        | $F=A+1$         | Incrementar A     | $A=2^n-1$                | Si $C_{out} = 1 \rightarrow F=0$  |
| 0     | 1     | 0        | $F=A+B$         | Sumar A+B         | $A+B \geq 2^n$           | Overflow si $C_{out} = 1$   |
| 0     | 1     | 1        | $F=A+B+1$       | Incrementar A+B   | $A+B \geq 2^n - 1$       | Overflow si $C_{out} = 1$   |
| 1     | 0     | 0        | $F=A+\bar{B}$   | Restar A-B en Ca1 | $A_{(BN)} > B_{(BN)}$    | Si $C_{out} = 0 \rightarrow A \leq B$ y<br>$F=Ca1(B-A)$<br>(en notación Ca1 $F=A-B$ ) |
| 1     | 0     | 1        | $F=A+\bar{B}+1$ | Restar A-B en Ca2 | $A_{(BN)} \geq B_{(BN)}$ | Si $C_{out} = 0 \rightarrow A < B$ y<br>$F=Ca2(B-A)$<br>(en notación Ca2 $F=A-B$ )    |
| 1     | 1     | 0        | $F=A-1$         | Decrementar A     | $A \neq 0$               | Si $C_{out} = 0 \rightarrow A=0$  |
| 1     | 1     | 1        | $F=A$           | Transferir A      | siempre                  | $C_{out} = 1$ siempre   |
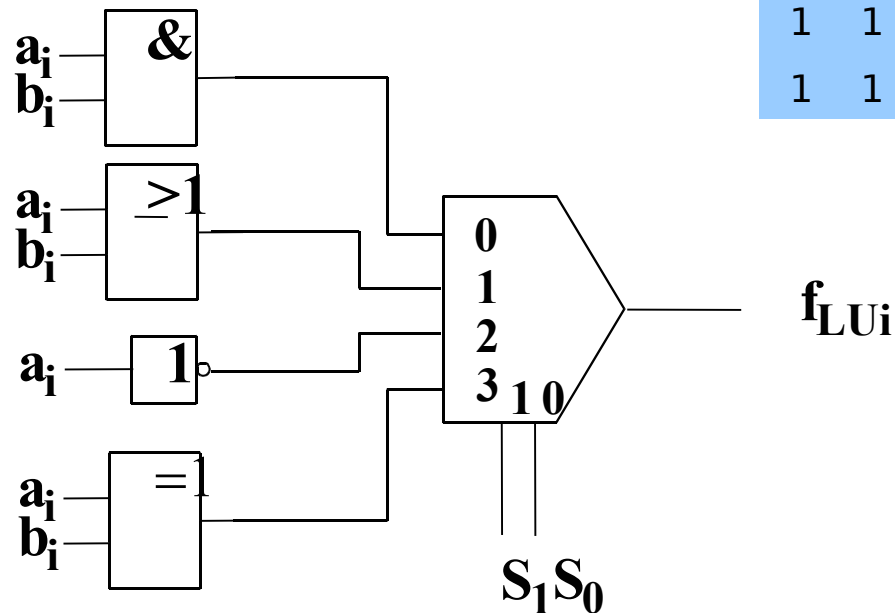
# Unidad aritmético-lógica (ALU)

- Diseño de la **Unidad Lógica**
  - Diseño de la etapa típica con un multiplexor y puertas lógicas



| $S_2$ | $S_1$ | $S_0$ | Función ALU            |
|-------|-------|-------|------------------------|
| 1     | 0     | 0     | $F = A \text{ AND } B$ |
| 1     | 0     | 1     | $F = A \text{ OR } B$  |
| 1     | 1     | 0     | $F = \text{NOT } A$    |
| 1     | 1     | 1     | $F = A \text{ XOR } B$ |

# ● Descripción Verilog de una ALU de n bits (1/2)

```
module alu(
    input signed [WIDTH-1:0] a, // primer operando
    input signed [WIDTH-1:0] b, // segundo operando
    input [2:0] op, // entradas de selección de operación
    input cin, // acarreo de entrada en operaciones aritméticas
    output signed [WIDTH-1:0] f, // salida
    output ov, // salida de desbordamiento (overflow) en operaciones aritméticas
    output cout // carry de salida en operaciones aritméticas
);
parameter WIDTH = 8;
reg f, ov;
always @*
begin
    /* Nos aseguramos que a cout y ov siempre se les asigne un valor */
    ov = 0;
    cout = 0;
    if (op[2] == 0) // OPERACIONES ARITMÉTICAS
    begin :arith
        reg signed [WIDTH:0] s;
        case (op[1:0])
            /* En primer lugar calculamos el resultado en 'f' con el posible bit adicional en 'cout'. El
            desbordamiento
            * se produce cuando los operandos son del mismo signo y el resultado es de un signo
            diferente */
            2'b00: s = a + cin; // a más carry de entrada
            2'b01: s = a + b + cin; // suma a, b y carry de entrada
            /* '~' es el operador 'complemento' que invierte todos los bits del operando */
            2'b10: s = a + (~b) + cin; // resta en complemento a 1 y a 2
            2'b11: s = a - 1 + cin; // decremento más carry de entrada
        endcase
        // Cálculo del desbordamiento
        ov = (s[WIDTH] == s[WIDTH-1])? 0: 1;
        // Salidas
        f = s[WIDTH-1:0];
        cout = s[WIDTH];
    end
end
// Acaba la descripción del circuito aritmético
```

## ● Descripción Verilog de una ALU de n bits (2/2)

```
// Comienza la descripción del circuito lógico
```

```
    else // OPERACIONES LÓGICAS  
    begin
```

```
        case (op[1:0])  
            2'b00: f = a & b; // AND  
            2'b01: f = a | b; // OR  
            2'b10: f = ~a; // NOT  
            2'b11: f = a ^ b; // XOR  
        endcase
```

```
    end
```

```
// Acaba la descripción del circuito lógico
```

```
    end // always
```

```
endmodule // alu
```

```
// Acaba la descripción de la ALU
```